



# LES HARMONIQUES


Imed Laouini ing. Ph. D.

Conseiller technique

CMEQ

# 71,8 A ou 95,0?



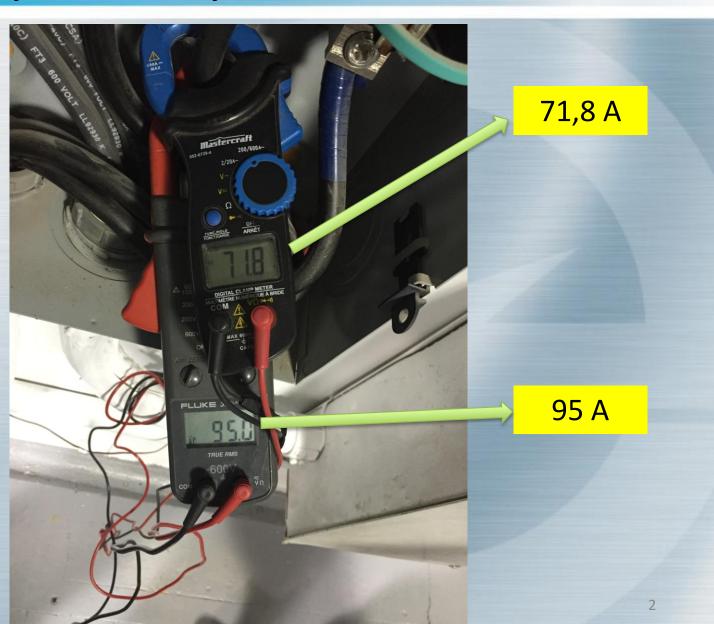



- 1. Comprendre la formation de courants harmoniques
- 2. Identifier les charges polluantes
- 3. Analyser et interpréter un relevé d'harmoniques
- 4. Comprendre l'effet des harmoniques sur le facteur de puissance et sur la facture d'électricité

# E- FOCUS SUR LES COURANTS HARMONIQUES


# E. Focus sur les courants harmoniques






- QUE SONT LES HARMONIQUES ?
- 3 LES SOURCES
- LES CONSÉQUENCES
  - 5 LES SOLUTIONS
- 6 CONCLUSION


# Charge linéaire vs charge non-linéaire

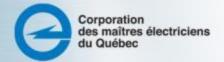


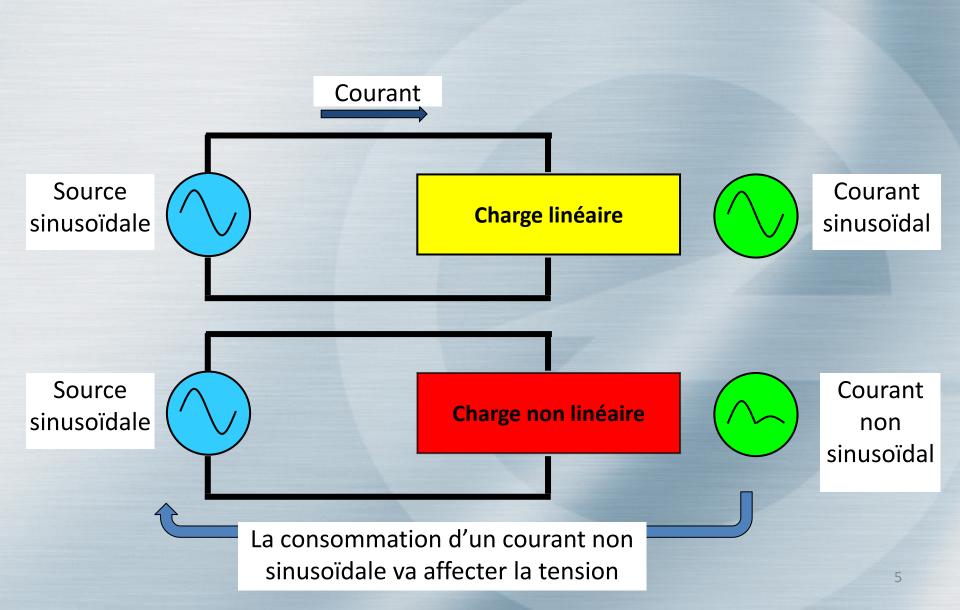


# Charge linéaire vs charge non-linéaire



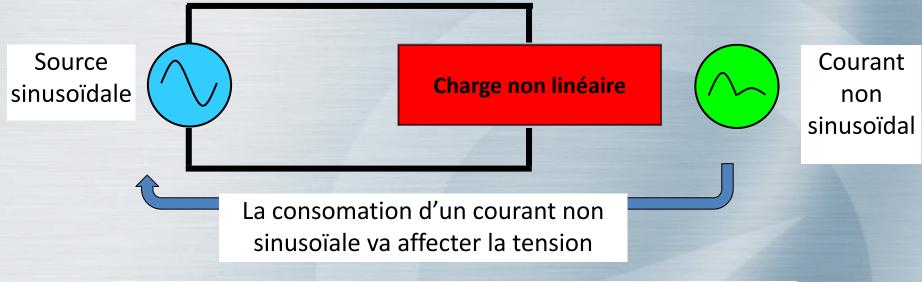

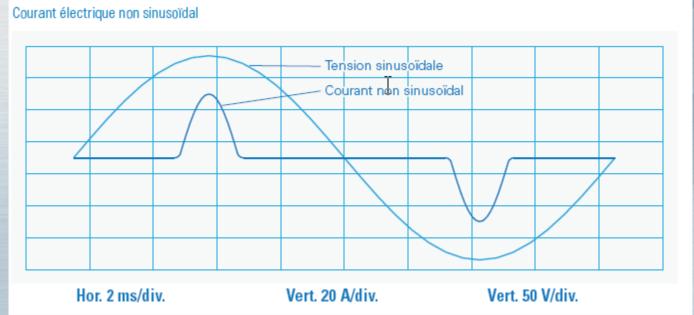


# Que sont les harmoniques? Définition

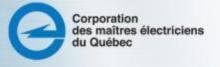

➤ En électricité, les courants harmoniques sont des courants électriques de fréquence multiple de la fréquence fondamentale 60Hz (120, 180, 240, 300 Hz, ect ) qui apparaissent dans les réseaux électriques.




# Spectre de fréquence harmonique

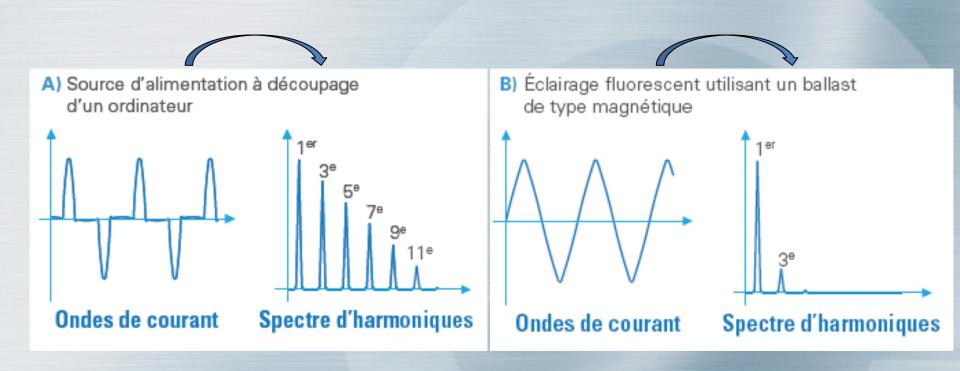

On parlera donc du spectre (de fréquence) des harmoniques

# **Exemple**



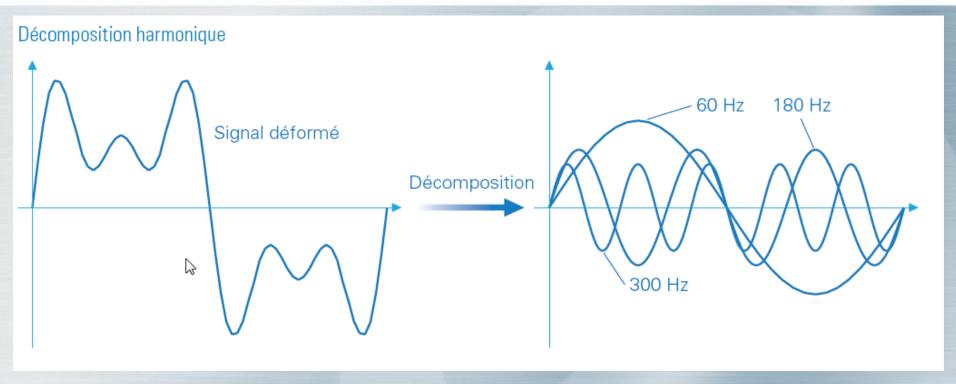

$$U(t) = U_0 + U_1 \cdot \sin(2.p.f) + U_2 \cdot \sin(2.p.2f) + U_3 \cdot \sin(2.p.3f) + \dots + U_n \cdot \sin(2.p.nf)$$


- U0 : composante continue
- U1 : fondamentale à 6+0 Hz
- U2, U3, Un.: harmoniques (2ème () 120 Hz, 3ème (180 Hz), nième (n x 60 Hz))



# La 3<sup>e</sup> harmonique

Les harmoniques homopolaires (rang 3n) : 3e, 6e, 9e etc. sont dans la même direction donc ils s'additionnent algébriquement dans le neutre: source d'un grand nombre des problèmes du

neutre

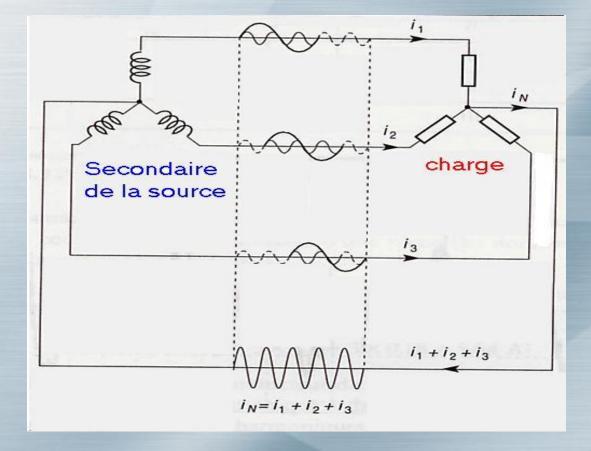

### Mesure et mise en évidence



Détection de la présence de pollution sur un réseau d'alimentation




Mesure de tensions harmoniques

Localisation des pollueurs



Mesure des courants harmoniques

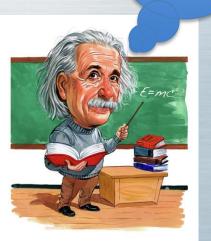

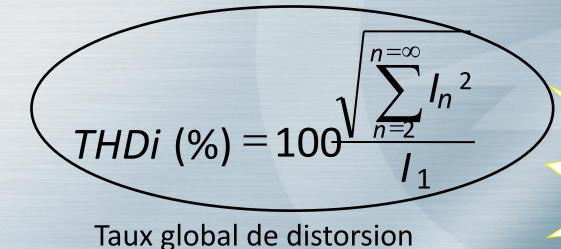
# Ce qu'il faut mesurer-courant



$$leff = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=\infty} I_n^2}$$


Valeur efficace d'un signal périodique quelconque




Facteur de crête


$$F_{ci} = \frac{\int_{cret}^{cret} cret}{\int_{eff}^{cret}}$$

# Ce qu'il faut mesurer-tension

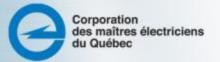

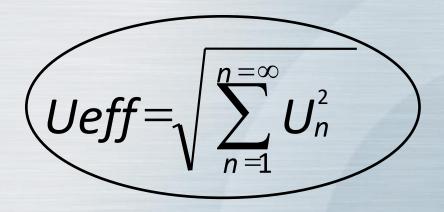


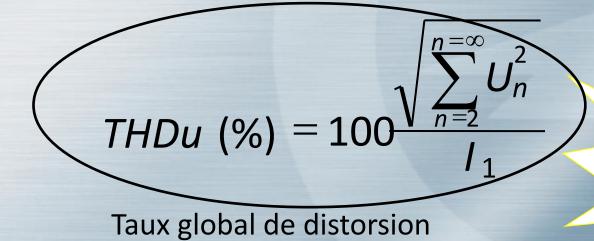Valeur efficace d'un signal périodique quelconque



Facteur de crête

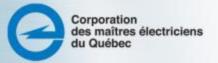
$$F_{cu} = \frac{U_{cr\hat{e}te}}{U_{eff}}$$





Le taux de distorsion harmonique (TDH) est le rapport entre les harmoniques et la fondamentale exprimé en pourcentage.


Exemple: THDi=28%

#### Représentation temporelle

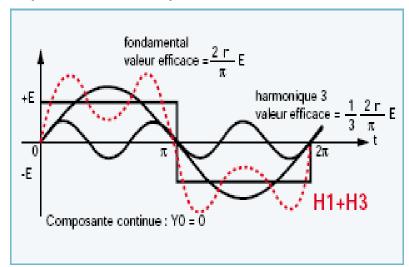

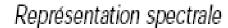

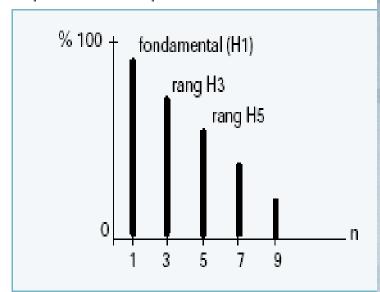

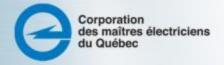

#### Limites de distorsion de tension (IEEE 519-1992)

Tableau 14.4 Limites de distorsion de tension au point de couplage pour les fournisseurs

Tension des barres de courant	Distorsion individuelle de tension %	Distorsion totale de tension %
69 kV et moins	3	5
69,001 kV-161 kV	1,5	2,5
161,001 kV et plus	1	1,5

Source: IEEE 519-1992.



#### Limites de distorsion de courant (IEEE 519-1992)

Tableau 14.5 Limites de distorsion de courant pour les réseaux de distribution

Systèmes de distribution 120 V - 69 kV  Distorsion maximale du courant harmonique en pourcentage de I <sub>l</sub> Ordre harmonique individuel (harmoniques impairs seulement)						
I <sub>scc</sub> /I <sub>L</sub>	11	11 ≤ <i>n</i> < 17	<b>17</b> ≤ <i>n</i> < <b>23</b>	$23 \le n < 35$	<b>35</b> ≤ <i>n</i>	TDH
< 20	4,0	2,0	1,5	0,6	0,3	5,0
20 – 50	7,0	3,5	2,5	1,0	0,5	8,0
50 – 100	10,0	4,5	4,0	1,5	0,7	12,0
100 – 1000	12,0	5,5	5,0	2,0	1,0	15,0
> 1000	15,0	7,0	6,0	2,5	1,4	20,0


Les taux des harmoniques d'ordre pair doivent être inférieurs à 25% des valeurs limites des harmoniques impairs ci-dessus.

/ : Courant de charge maximal (moyen).

l<sub>scc</sub>: Courant de court-circuit maximal.

TDH: Taux de distorsion global du courant.

Source: IEEE 519-1992.

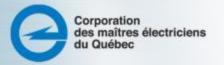

#### Le taux de distorsion harmonique (TDH) (IEEE 519-1992)

#### ANSI / IEEE 519-1992

**Voltage Requirements** 

Low-Voltage System Distortion Limits

	Special	General	Dedicated
	Applications *	System	System **
TDD	3%	5%	10%

- Special Applications include hospitals and airports.
- \*\* Dedicated System is exclusively dedicated to converter loads.



#### **Tension**

#### Courant

#### ANSI / IEEE 519-1992

#### **Current Requirements**

Current Distortion Limits for General Distribution Systems (120 V through 69,000 V)


$I_{SC}/I_{L}$	TDD
< 20 *	5.0
20-50	8.0
50-100	12.0
100-1000	15.0
> 1000	20.0

TDD = Maximum Harmonic Current Distortion, in percent of IL

Where: Isc = Maximum short circuit current @ PCC

I<sub>L</sub> = Maximum demand load current (fundamental frequency component) @ PCC

# Appareils de mesure

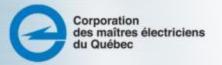

Multimètre TRMS



Pince harmonique




Analyseur de réseau électrique






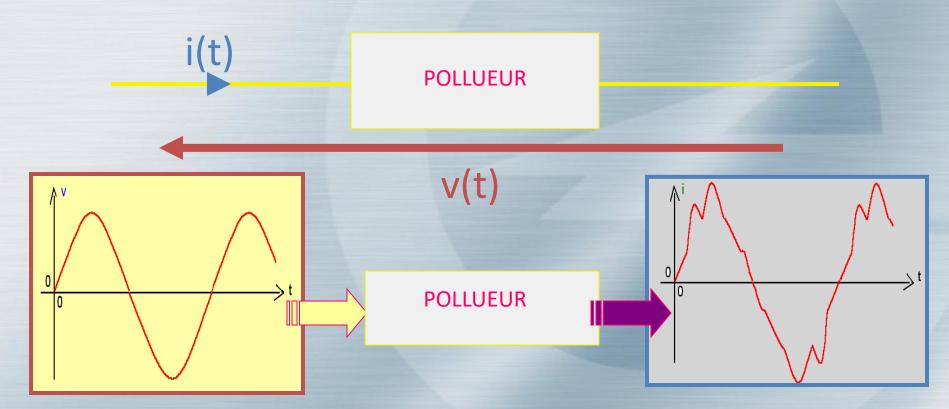➤ Un POLLUEUR est une CHARGE DEFORMANTE, c'est-à dire une charge qui, alimentée par une tension sinusoïdale v(t), appelle sur le réseau un courant déformé i(t) (non sinusoïdal).





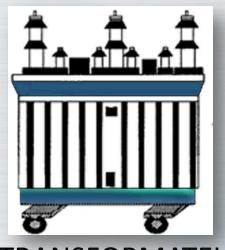


Variateur de vitesse



ORDINATEUR

**TRANSFORMATEUR** 

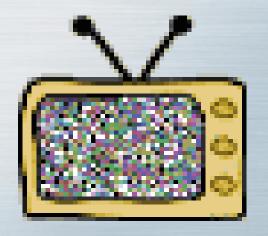


**Ballast** 




**REDRESSEUR** 




**TELEVISION** 

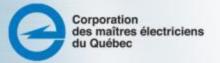


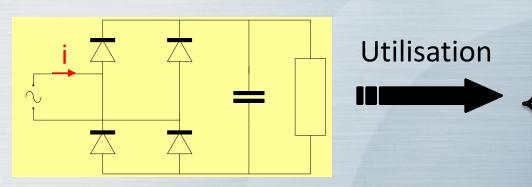


Micro-informatique Télévision Lampe à ballast électronique

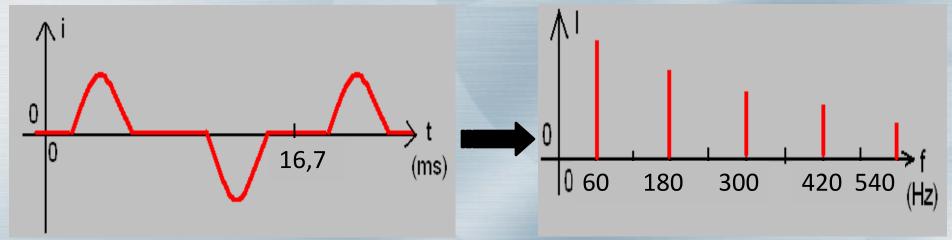
Alimentation à découpage : redresseur monophasé à diodes avec filtrage capacitif...



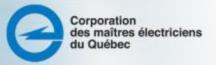


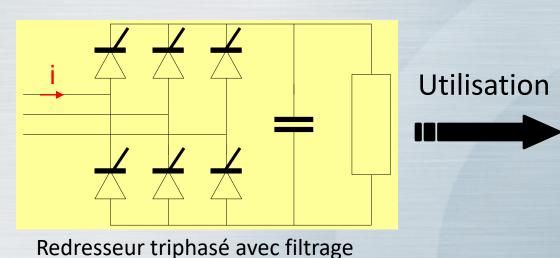

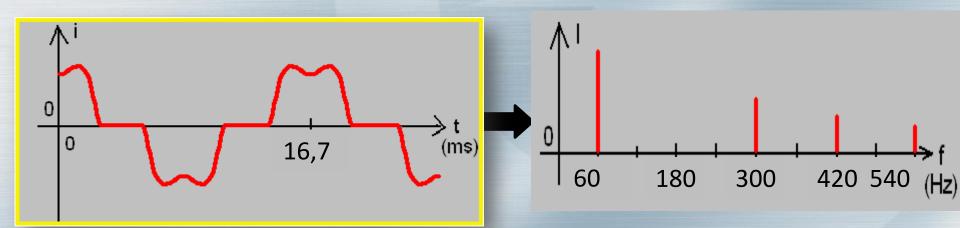Variation de vitesse des moteurs à courant continu Variation de vitesse des moteurs synchrones





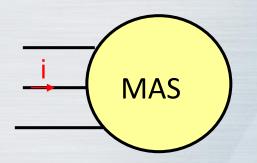


Utilisation





Machines-outils
Appareils
électroménagers
Ascenseurs

Moteur asynchrone

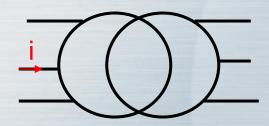


Transformateur

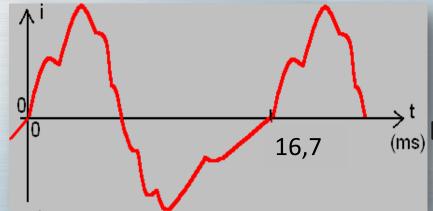

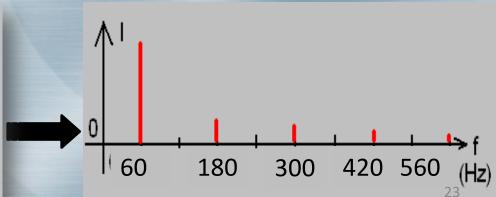




	I <sub>EFF</sub>	I <sub>CRETE</sub>	F <sub>C</sub>
ordinateur	0,66 A	1,60 A	2,4
téléviseur	0,73 A	2,03 A	2,8
pont de Graëtz	1,74 A	5 A	2,87

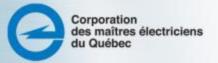


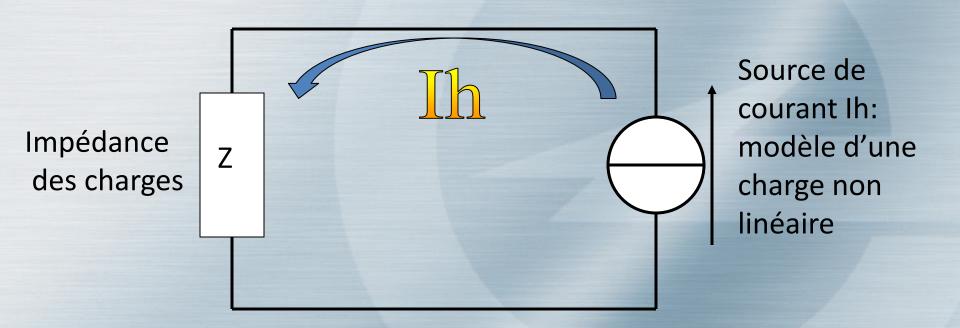La circulation des courants harmoniques Ih dans les conducteurs et les charges d'impédance Z





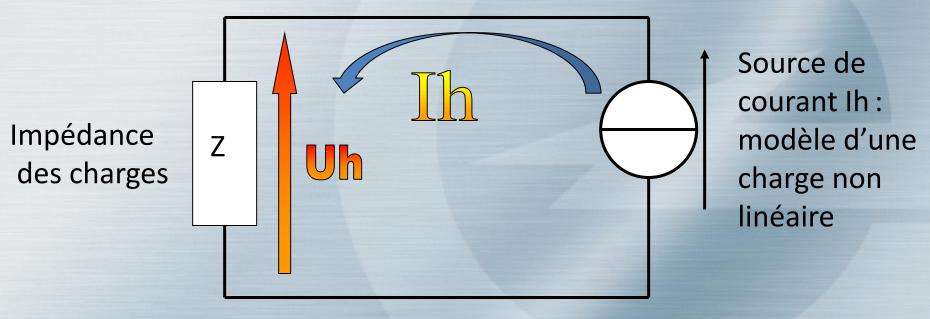La circulation des courants harmoniques Ih dans les conducteurs et les charges d'impédance Z




engendre des tensions harmoniques Uh selon la loi d'Ohm : Uh = Z Ih





Les courants harmoniques créés par les charges non linéaires induisent de façon générale :

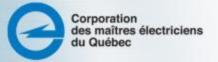- > La création de tension harmonique.
- Des pertes supplémentaires par effet Joule;
- >Une diminution du facteur de puissance;



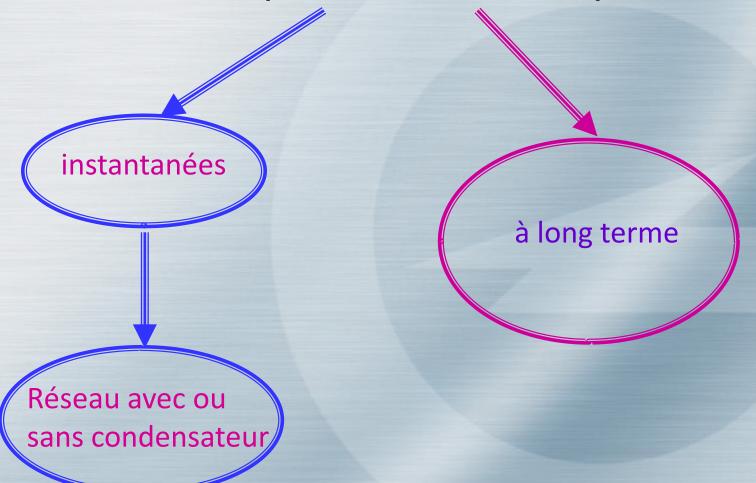
#### Ces effets peuvent avoir des conséquences



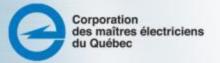

La gravité des effets instantanés de la pollution harmonique dépend de la constitution du réseau :


Réseau sans condensateur

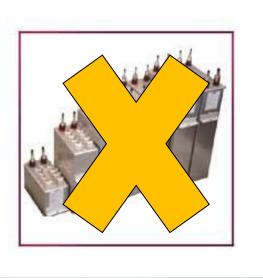

Réseau avec condensateurs



### Les effets instantanés

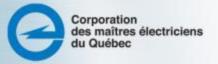

- Surcoût de la facture d'électricité car le facteur de puissance diminue;
- Perturbation des lignes à courant faible lorsqu'elles circulent à côté d'une canalisation de distribution électrique (télécommunications);
- Perte de la stabilité mécanique des moteurs à cause des vibrations dues aux couples pulsatoires;
- Claquage des condensateurs à cause de la résonnance;
- Disfonctionnement des moteurs de supports magnétiques des ordinateurs

## Les effets à long terme



- Ils sont dus à l'augmentation des pertes par effet Joule;
- Échauffement des machines tournantes dû aux pertes cuivre et fer supplémentaires à cause des champs tournants harmoniques;
- Échauffement des transformateurs dû à l'augmentation de l'hystérésis et des courants de Foucault;
- Vieillissement des condensateurs dû aux surcharges causées par la résonance sur un rang harmonique;
- Échauffement des conducteurs et perte en ligne supplémentaires

# Rang harmonique et effets typiques



#### Rangs, séquences et effets typiques des harmoniques

Positive	Puissance active
	T GIOGGI IOO GOLIVO
Négative	Freinage et échauffement des moteurs
Zéro	Échauffement et courant du neutre
Positive	Pulsation et à-coups sur l'arbre du moteur
	Zéro

## La protection des condensateurs



Le but est de protéger les condensateurs installés sur le réseau contre les surcharges harmoniques







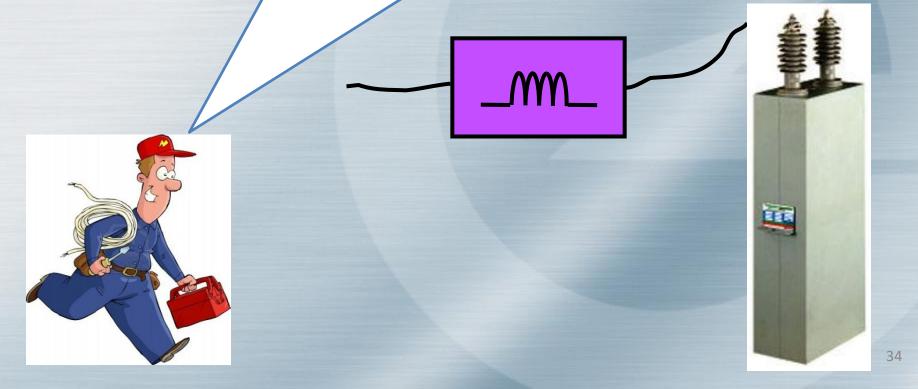
### Les solutions



On installe des inductances anti-harmoniques en série avec le condensateur. On déplace ainsi la fréquence de résonance



# Les solutions: filtrage anti-harmonique



Le but est de dépolluer le réseau lorsque le niveau d'harmonique est trop élevé. trois types de filtres en fonction de l'application source d'harmonique:


- Filtre passif
- 2. Filtre actif
- 3. Filtre hybride



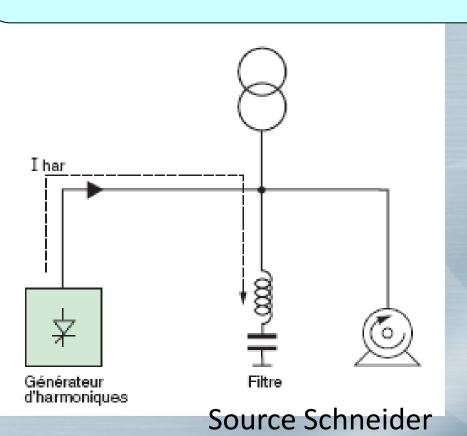
# Les solutions: filtrage passif



Le filtre passif piège les courants harmoniques dans des courts-circuits pour harmoniques



### Les solutions: filtrage passif

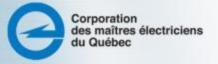


#### > Filtres passifs

- Ils sont constitués de bobines et de condensateurs configurés en circuits résonants accordés sur la fréquence d'un rang d'harmonique à éliminer.
- Un équipement peut comprendre plusieurs ensembles afin d'éliminer plusieurs rangs d'harmoniques.
- Les filtres passifs peuvent être réalisés pour tout niveau de tension et de courant.

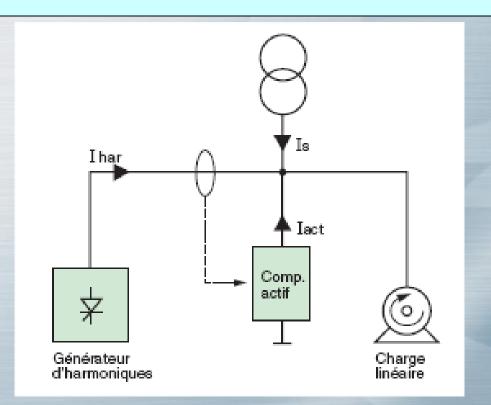
#### Les solutions: filtrage actif



Le filtre actif injecte en opposition de phase les harmonique présentes sur l'alimentation







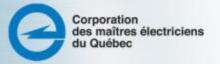

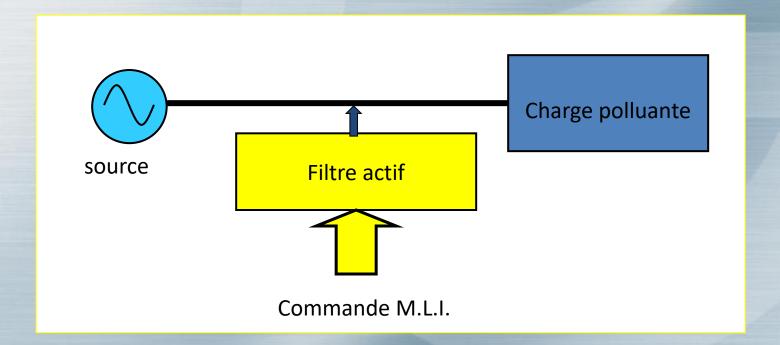
#### Les solutions: filtrage actif

- Le filtre actif élimine les harmoniques par injection d'harmoniques
- Il permet d'éliminer le courant du neutre (3ieme harmonique)
- > Il permet de balancer les phases et corriger le facteur de puissance



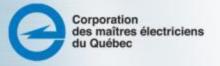

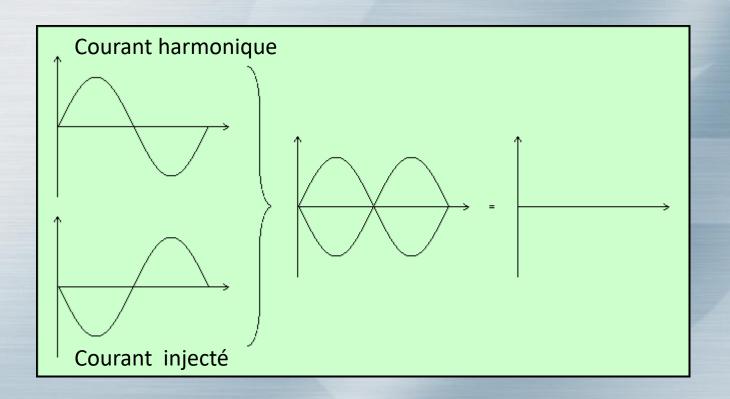Les solutions: filtrage actif- superposition de deux onde en opposition de phase





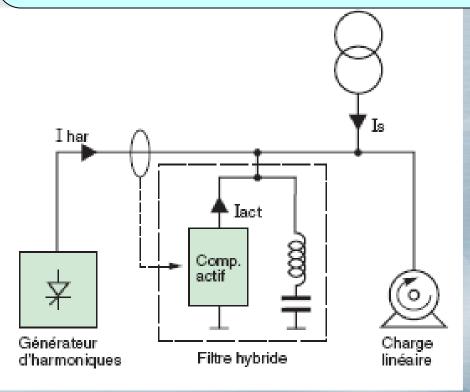
#### Les solutions: filtrage hybride

Le filtre hybride: filtre passif + filtre actif





#### Filtres hybrides

Ces équipements cumulent les avantages en incluant dans la même enveloppe un filtre passif et un compensateur actif SineWave.


Source Schneider




- ☐ Critères de choix des filtres
- Le filtre passif permet à la fois la compensation d'énergie réactive et une grande capacité de filtrage en courant. Le filtre passif réduit aussi les tensions harmoniques des installations dont la tension d'alimentation est polluée.
- Si la puissance réactive fournie est importante, il est conseillé de mettre hors tension le filtre passif pendant les période de faible charge. L'étude de raccordement d'un filtre doit tenir compte de la présence éventuelle d'une batterie de compensation et peut conduire à sa suppression.
- Le compensateur actif permet le filtrage des harmoniques sur une large bande de fréquence. Il s'adapte à n'importe quelle charge. Cependant, sa puissance harmonique est limitée.
- Le filtre hybride réunit l'ensemble des performances des filtres passifs et actifs.



#### **AUTRES SOLUTIONS**

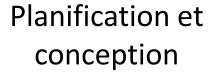

Déclassement des équipements

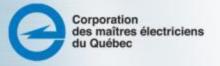


- ☐ Les solutions: planifier et concevoir adéquatement l'installation
- Linéaires vs. non-linéaires
  - Prévoir des distributions distinctes
- Tension
  - Le changement de tension permet une élimination partielle
- Reliées ou non à un système d'urgence
  - Les génératrices n'aiment pas les harmoniques
- Croissance anticipée
  - Quantité,
  - Proportion


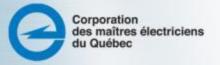
#### ☐ Les solutions, éléments de conception

- Transformateurs à facteur K (K13)
  - La forme du conducteur
  - En option: zig-zag, double sortie, déphasés de 15°
- Neutre doublé
  - Transformateur
  - Distribution
- CDM séparée
  - Prises orange
  - Jusqu'au panneau ou au transformateur (le plus prêt possible de l'entrée)



- ☐ Les solutions: éléments de conception
- Estimer les courants harmoniques si possible
- Prévoir des correcteurs passifs ou actifs (ces éléments sont rarement requis)
- Optez pour une installation bien conçue
- Corriger à l'équipement autant que possible
- Coordonner les travaux avec le distributeur d'électricité

# Focus sur les harmoniques Corporation des maîtres électriciens du Québec

Livre bleu d'HQ- article 1.2.1.3: Afin de maintenir la qualité de l'alimentation [pour l'ensemble de ses clients], Hydro-Québec doit s'assurer que la limite du niveau d'émission des différents types de perturbations sur son réseau est respectée.


Les clients s'engagent à limiter leur niveau de pollution




HQ s'engage à fournir une énergie de qualité
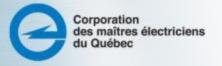
# Focus sur les harmoniques Corporation des maîtres électriciens du Québec

- En général, avant d'effectuer le raccordement d'un client industriel ou de certains clients commerciaux, Hydro-Québec peut exiger des études sur les effets de l'installation du client sur le réseau de distribution.
- Plusieurs normes techniques ont été établies par Hydro-Québec à cet effet. Il faut communiquer avec le distributeur pour bien les connaître et bénéficier des services d'accompagnement existants. À ce point, il s'agit d'une affaire de spécialistes.



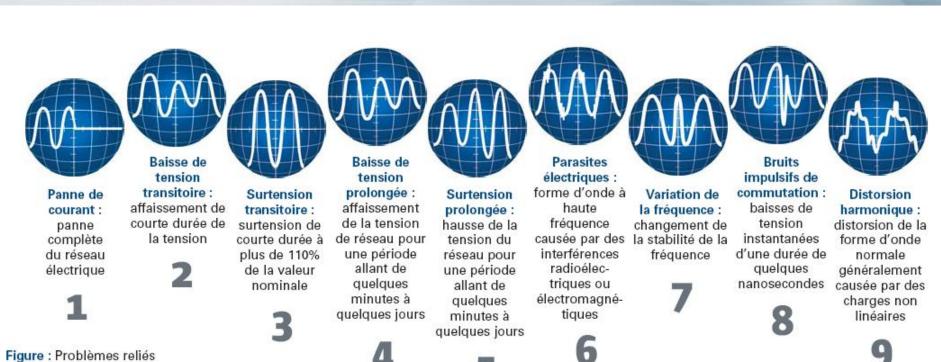 La figure suivante montre les effets de quelques-unes de ces perturbations sur l'onde électrique.



Source: Eaton Powerware

à l'alimentation électrique



- ➤ Une perturbation harmonique est définie comme une déformation de la forme d'onde d'un signal sinusoïdal pur.
- Sur le réseau électrique, les perturbations de la forme d'onde sont principalement dues à la présence de charges non linéaires. On peut prendre l'exemple des variateurs de vitesse, des ballasts électroniques pour l'éclairage, des matériels informatiques et plus généralement des appareils possédant un étage d'entrée avec des composants d'électronique de puissance



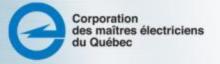
#### Problèmes étranges :

- Échauffements bizarres
- > Pannes inexplicables
- > Équipement qui brise à répétition sans raisons apparentes





- Ce qu'il faut retenir:
  - Favoriser les solutions préventives
  - positionner les charge polluantes en amont du réseau
  - regrouper les charges polluantes
  - séparer les sources
  - Utiliser des transformateurs à couplage particulier
  - Placer des inductances dans l'installation
  - Choisir un schéma de liaison à la terre adapté



# Merci pour votre attention.

Questions?